
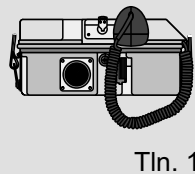


Beschreiben Sie den Verbindungsaufbau zwischen zwei Teilnehmern. Benennen Sie dabei alle auftretenden wesentlichen Schaltungsvorgänge etc.. Gehen Sie vom klassischen OB-Betrieb aus. Geben Sie auch an, welche Spannungsarten bei den Vorgängen verwendet werden. Kennzeichnen Sie mit Pfeilen die Richtung Ursache - Wirkung.


Bemerkungen

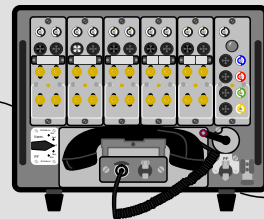

Tln. 1



Vermittlungsstelle

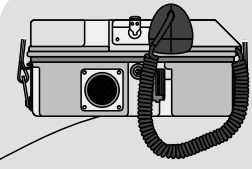

Tln. 2

Tln. in Ruhe

Grundzustand

Grundzustand

Grundzustand

Leitung spannungslos

Leitung spannungslos

Tln. 1 ruft
Vermittlung
(Zentrale)

Kurbelinduktor
generiert
Rufwechsel-
strom

Zentrale,
ankommender
Ruf

**Tln. 1 spricht
nun mit Zentrale
(Sprechwechse-
Istrom)**

**Vermittlung
schaltet sich
zum Sprechen
auf Tln.-Leitung**

**Tln. 1 sagt der
Zentrale
Vermittlungs-
wunsch**

**Zentrale
schaltet Tln. 1
ab und prüft, ob
Tln. 2 frei ist**

**Zentrale ruft
Tln. 2**

**Tln. 2,
ankommende
Rufwechsel-
spannung**

Bemerkungen

